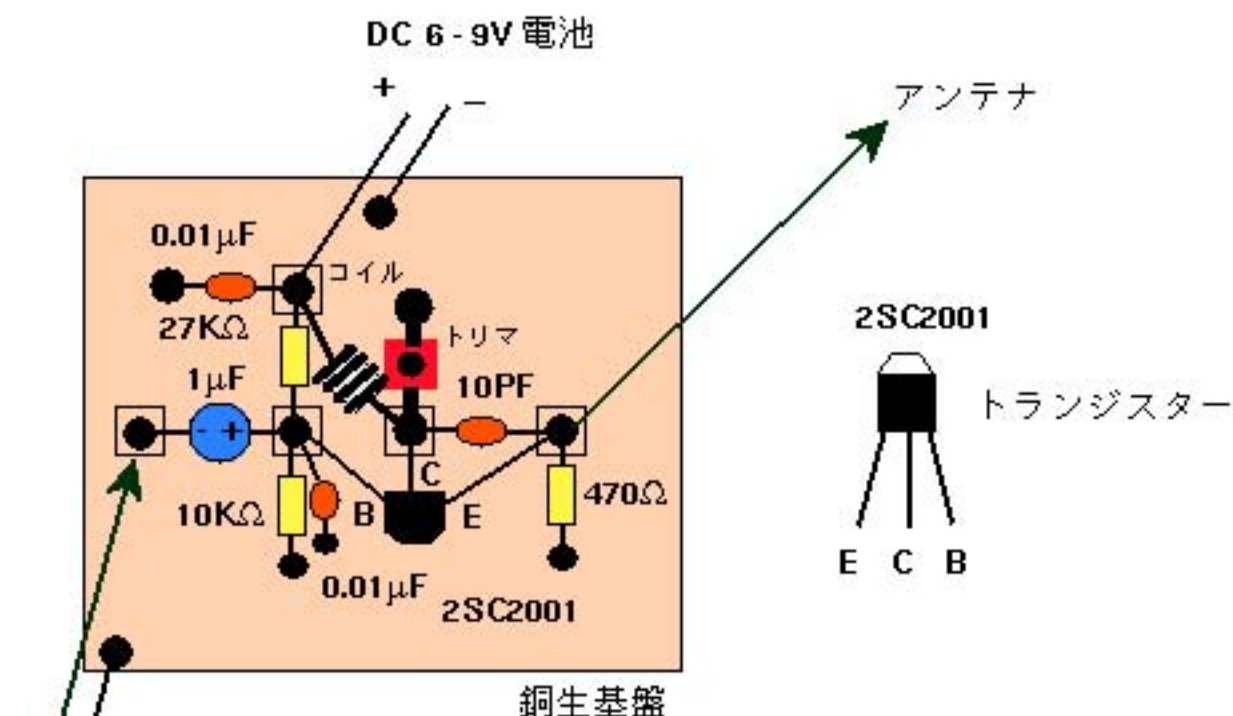


# 最もシンプルなFM送信機を作る



◎半田の付け方

● : 直に付ける




◻ : 浮かして付ける



- ・部品は最短
- ・トランジスタはそのまま

◎コイル

4回 0.8 mm 線

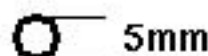

◎抵抗

470  $\Omega$  (黄/紫/茶)

10K  $\Omega$  (茶/黒/橙)

27K  $\Omega$  (赤/紫/橙)

◎コンデンサー

10 PF

0.01  $\mu$ F (103)

1  $\mu$ F

◎トリマコンデンサー

20-50PF